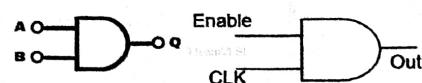


ملم - قسم تعلم آلة مبرمجة - 38


**السؤال الأول : 10 درجة: (6 + 4)**

- 1.1. بين وظيفة كل من الشرائط المتكاملة: Mux=74HC151, ALU=74HC382, FA=74HC283, BCD 7seg=74HC42

- 1.2. بين الفرق بين النظم الرقمية المتزامنة والنظم الرقمية غير المتزامنة، ثم وضع ذلك من خلال الرسم المنطقي؟  
 يمكن للأنظمة الرقمية أن تعمل إما بشكل غير متزامن أو بشكل متزامن.  
 نظام غير متزامن - يمكن للمخرجات تغيير الحالة في أي وقت يتغير فيه الإدخال (المدخلات).  
 النظام المتزامن - يمكن للإخراج تغيير الحالة فقط في وقت محدد في دورة الساعة.  
 ويقبل الرسم التالي


**السؤال الثاني: 22 درجة (10 + 6 + 6)**

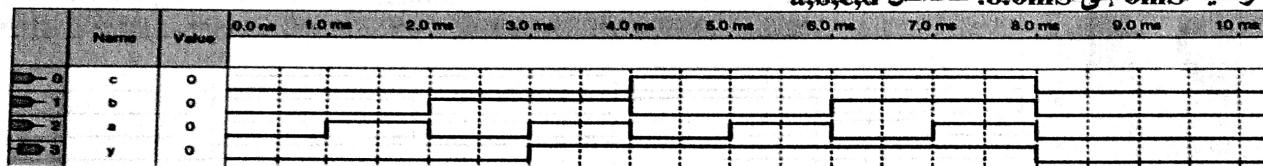- 1.2. من خلال المخطط الزمني التالي، اكتب برنامج VHDL يعبر عن إشارة الخرج المبينة على الشكل من اللحظة الزمنية 0mS إلى 8.0mS للإدخال a,b,c,d



```
-- Equivalent using a case statement
process(c, b, a) is
sel=a&b&c
begin
    case Sel is
        when "000" =>
            y <= 0;
        when "001" =>
            y <= 0;
        when "010" =>
            y <= Sig3;

        when others => -- 'U', 'X', '-', etc.
            y <= (others => 'X');
    end case;
end process;
end architecture;
```

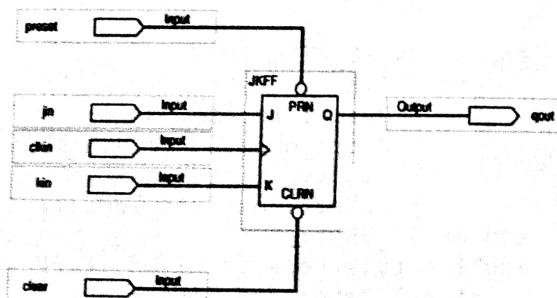**2.2**


```
entity JK_FF_VHDL is
port( J,K: in std_logic;
      Reset: in std_logic;
      Clock_enable: in std_logic;
      Clock: in std_logic;
      Output: out std_logic);
end JK_FF_VHDL;
architecture Behavioral of JK_FF_VHDL is
signal temp: std_logic;
begin
    process (Clock)
    begin
        if rising_edge(Clock) then
            if Reset='1' then
```

```

temp <= '0';
elsif Clock_enable = '1' then
  if (J='0' and K='0') then
    temp <= temp;
  elsif (J='0' and K='1') then
    temp <= '0';
  elsif (J='1' and K='0') then
    temp <= '1';
  elsif (J='1' and K='1') then
    temp <= not (temp);
  end if;
end if;
end process;
Output <= temp;
end Behavioral;

```

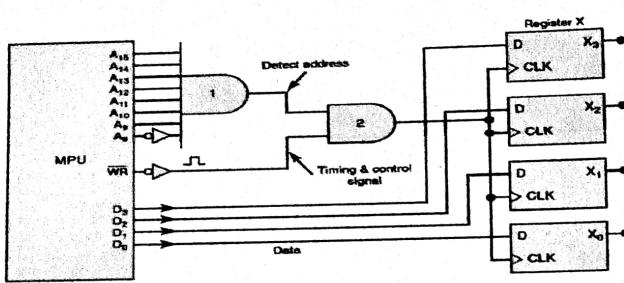3.2. من أجل الدارة المنطقية المبينة جائباً:



-1- إكتب التوصيف بلغة RTL الذي يحقق النقل بين وحدة MPU و المسجل X.

-2- حدد إشارة التحكم التي تسمح بعملية الكتابة على المسجل.

-3- بفرض أن الـ MPU لا يملك إلى 4 خطوط بيئات من D0

إلى D3 بين ما هو الإجرا والمكون الواجب إضافته للتعامل مع مسجل 8 بت.

2. الإشارة /WR

3. يمكن من خلال قلابات او بوابات انجاز ذلك على خط البيانات d0-d3 ويتراك للطالب الحل.

### السؤال الثالث: 6 درجة


1.3. بفرض لدينا جدول الحقيقة المبين جائباً:

1. بين تابع الخرج Z.

2. من خلال 74HC151 صمم الدارة الرقمية لجدول الحقيقة جائباً.

3. هل يمكن تمثيل التصميم من الطلب 2 باستخدام FPGA، ووضح ذلك بما تراه مناسباً.

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

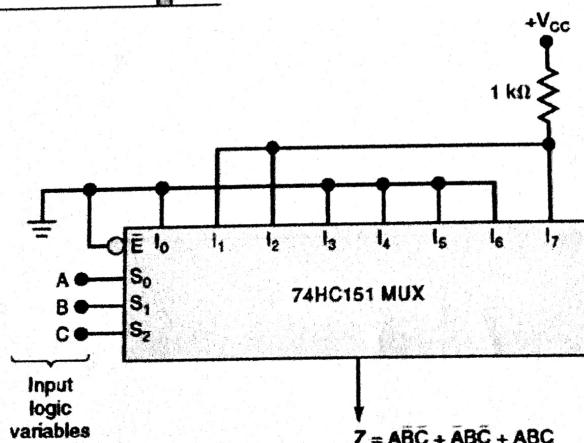

(a)

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(b)

3. نعم يمكن التصميم من خلال كود VHDL أو من خلال Schematic design ويقبل الحل بالطريقتين.